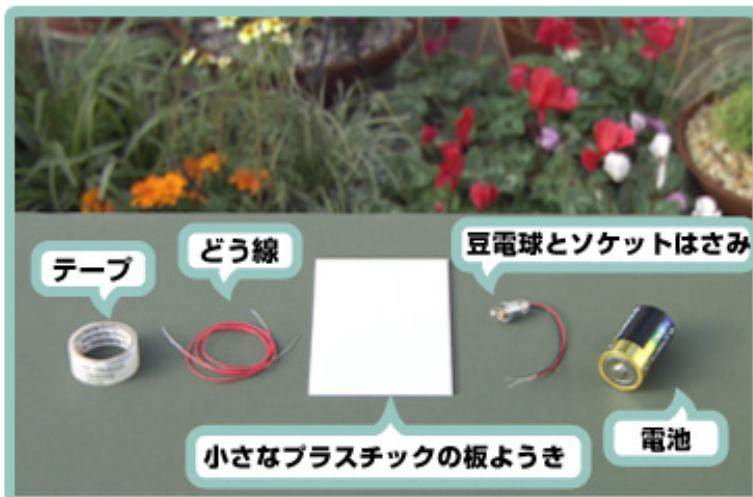



# 電気を通すものチェックを作ろう!

## よういするもの



## やってみよう


- 1 板に豆電球をねじこんだソケットと電池をのせる

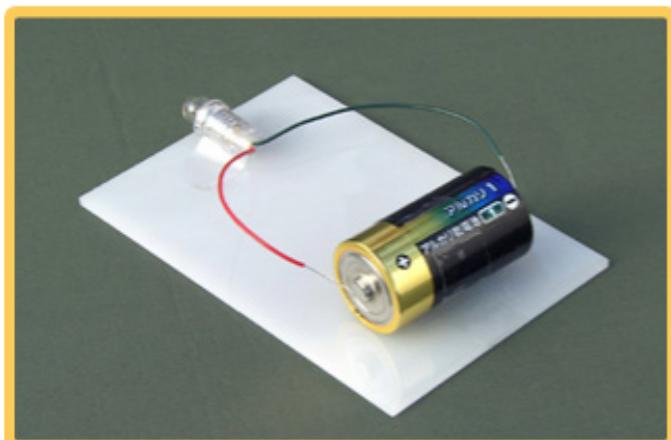

- 2 電池のマイナスきょくにみどりのどう線をつける



③ 電池のプラスきょくに赤のどう線(ア)を、ソケットにどう線(イ)をつなぐ

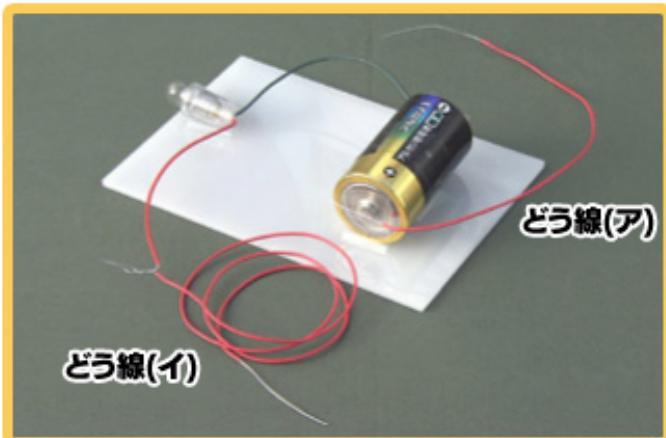

④ 赤のどう線の間にいろんなものをつなげてみよう。電気が通るかどうか調べることができるよ。

